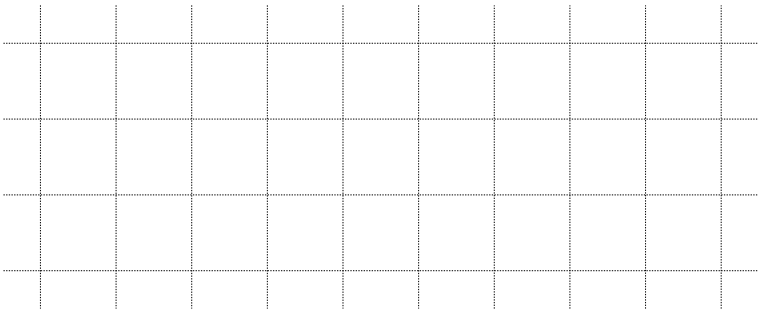


ÉNERGIE ELECTRIQUE - RÉGIME ALTERNATIF

Nom: Prénom : Classe :

2. Réglage de la résistance du rhéostat






Rhéostat
100 Ω

R =

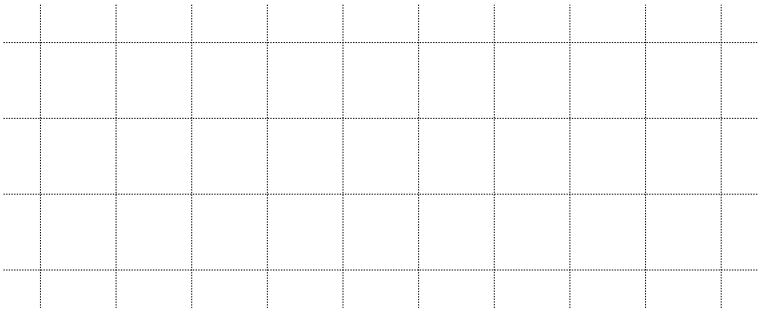3. Mesure de la tension aux bornes du rhéostat






Rhéostat
100 Ω

U =

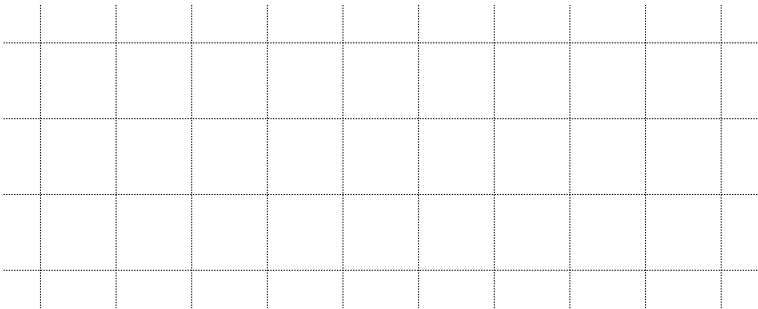4. Mesure du courant dans le circuit (multimètre)





Rhéostat
100 Ω

I =

5. Mesure du courant dans le circuit avec la pince multifonction

